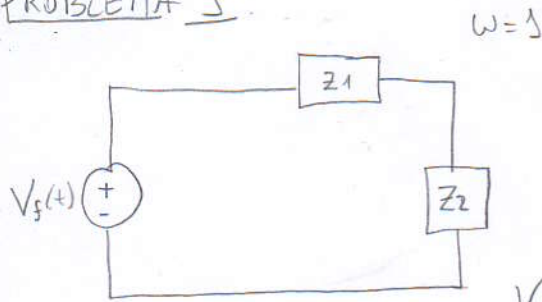


PROBLEMA 1



$$Z_1 = R_1 // L // C = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jL} + jC \right)^{-1} = \left(\frac{1}{5} - \frac{j}{3} + \frac{j}{4} \right)^{-1} = 4,6153 \angle 22,61^\circ$$

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{jC_2} = 4 - j2 = 4,4721 \angle -26,565^\circ$$

$$V_s = 5 \angle 45^\circ$$

Luego

$$V_{Z1} = \frac{Z_1 \cdot V_s}{Z_1 + Z_2}$$

$$\Rightarrow I_{R1} = \frac{V_{Z1}}{R_1} = \frac{Z_1}{R_1(Z_1 + Z_2)} V_s = 0,5585 \angle 69,174^\circ (1,207 \text{ rad}) = 0,198564 + j0,52201j$$

$$\Rightarrow I_{R1} = 0,5585 \cos(t + 69,174^\circ)$$

PROBLEMA 2

$$Z_1 = 50 \Omega ; Z_2 = -200j \Omega ; Z_3 = 300j \Omega \quad 0,5 \text{ pts}$$

$$\dot{V}_t = |V_t| \angle 0^\circ \quad Z_t = a + bj \quad 0,5 \text{ pts}$$

$$\bullet \text{ Para } Z_1 \Rightarrow V_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_t} V_t \Rightarrow |V_1| = \frac{|Z_1| |V_t|}{|Z_1 + Z_t|} = \frac{V_t \cdot 50}{\sqrt{(50+a)^2 + b^2}} = 25$$

$$\Rightarrow V_t \cdot 2 = \sqrt{(50+a)^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow 4 V_t^2 = (50+a)^2 + b^2 \quad (1)$$

$$\bullet \text{ Para } Z_2 \Rightarrow |V_2| = \frac{|Z_2| |V_t|}{|Z_2 + Z_t|} = \frac{200 V_t}{\sqrt{a^2 + (b-200)^2}} = 100 \Rightarrow 4 V_t^2 = a^2 + (b-200)^2 \quad (2)$$

$$\bullet \text{ Para } Z_3 \Rightarrow |V_3| = \frac{|Z_3| |V_t|}{|Z_3 + Z_t|} = \frac{300 V_t}{\sqrt{a^2 + (b+300)^2}} = 50 \Rightarrow 4 V_t^2 = a^2 + (b+300)^2 \quad (3)$$


$$\text{de } (2) = (3) \Rightarrow a^2 + (b-200)^2 = a^2 + (b+300)^2$$

$$\Rightarrow (b-200)^2 - (b+300)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{b = 50}$$

$$\text{Luego } (1) = (2) \Rightarrow (50+a)^2 + 2500 = a^2 + 22500 \Rightarrow \boxed{a = 175} \quad 2,5 \text{ pts}$$

$$\text{en } (1) \Rightarrow V_t^2 = 13281,3 \Rightarrow \boxed{\dot{V}_t = 115,24 \angle 0^\circ}$$

Luego el equivalente de Thévenin es:

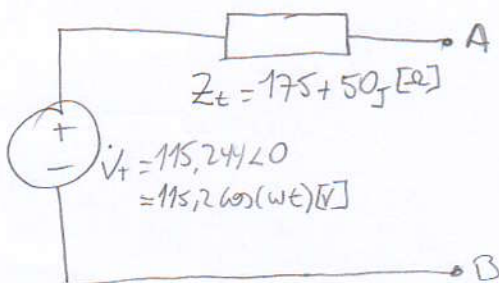


0,5 pts

También era válido considerar valores medidos como R.M.S. Si se era el caso:

$$\dot{V}_t = 115,24 \cdot \sqrt{2} \angle 0^\circ \text{ [V]}$$

Patricio Pérez A.

PROBLEMA 3

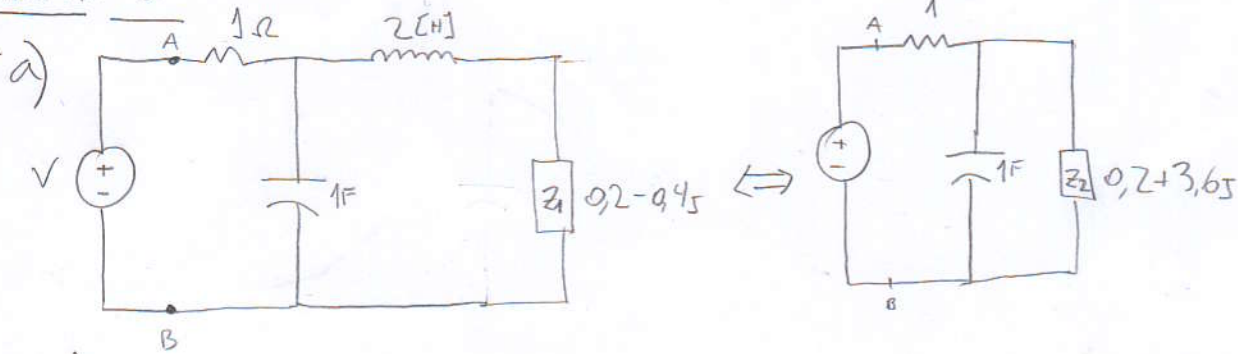

$\Rightarrow$
 $\Rightarrow Z_{AB} = 1,00518 - j0,58031 \Omega = \left(\frac{97}{130} + j\frac{28}{65} \right)^{-1}$
 $\Rightarrow Y_{AB} = 0,746154 + j0,43075 = 0,86157 \angle 29,998^\circ$

b) Convertirlos a fuentes de corriente: (en farads):



las ecuaciones nodales son:

L.C.K 1 $\Rightarrow I_f = (1+j2)E_1 - 0,25j(E_1 - E_2)$ 1 ph

L.C.K 2 $\Rightarrow -0,25j(E_1 - E_2) = (1+j2)E_2$ 1 ph


matricialmente

$$\begin{bmatrix} (1+j2) - 0,25j & 0,25j \\ 0,25j & 1+j2 - 0,25j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$


$$\Rightarrow E_1 = 0,50769 - j0,86153 = 1 \angle -59,4898^\circ$$
 1 ph

$$E_2 = -0,107692 + j0,06153j$$


$$1 \angle -1,03829 \text{ rad}$$

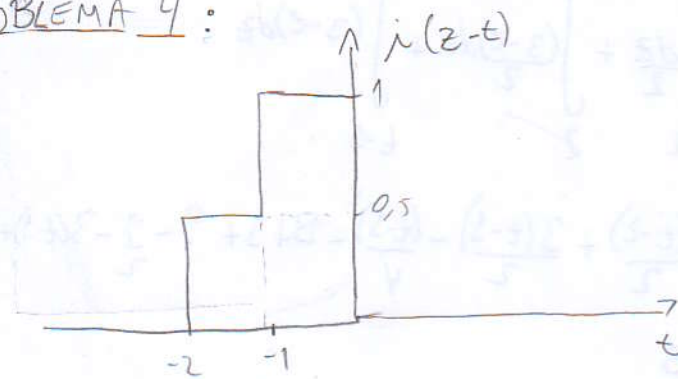PROBLEMA 4:


$$Z_o = \int_0^t h(z-t) \cdot i_s(z) \cdot dz$$

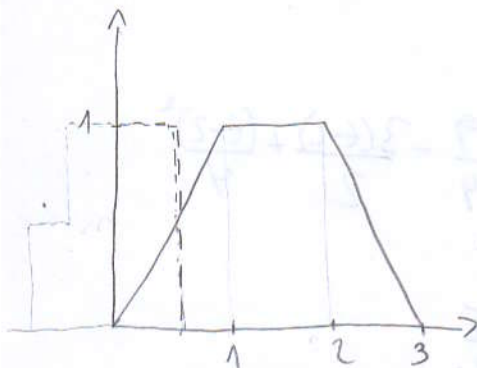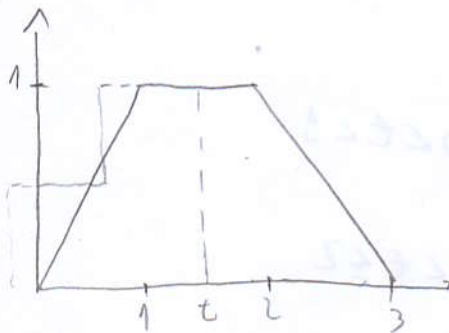Para $0 < t < 1$:

$$Z_o(i_s) = \int_0^t z dz = \frac{t^2}{2}$$


Para $1 < t < 2$ 

$$\begin{aligned} Z_o(i_s) &= \int_0^{t-1} \frac{z}{2} dz + \int_{t-1}^1 z dz + \int_1^t dz = \frac{(t-1)^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{(t-1)^2}{2} + (t-1) \\ &= t - \frac{1}{2} - \frac{(t-1)^2}{4} \\ &= t - \frac{1}{2} - \frac{t^2}{4} + \frac{t}{2} - \frac{1}{4} \\ &= -\frac{t^2}{4} + \frac{3t}{2} - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

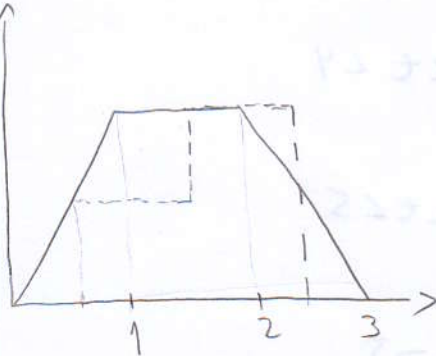Para $2 < t < 3$ 

$$\begin{aligned} Z_o(i_s) &= \int_{t-2}^1 \frac{z}{2} dz + \int_{-1}^{t-1} \frac{dz}{2} + \int_{t-1}^2 dz + \int_2^t (3-t) dz \\ &= \frac{1}{4} - \frac{(t-2)^2}{4} + \frac{(t-1)}{2} - \frac{1}{2} + 2 - (t-1) + 3t - \frac{t^2}{2} - 6 + 2 \\ &= -\frac{3}{4}t^2 + \frac{7t}{2} - \frac{11}{4} \end{aligned}$$

para $3 < t < 4$

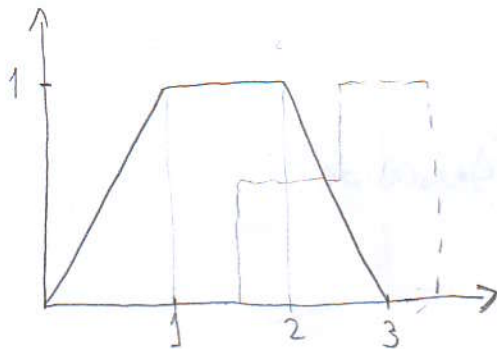


$$Z_0(is) = \int_{t-2}^2 \frac{dz}{2} + \int_2^{t-1} \frac{(3-z)}{2} dz + \int_{t-1}^3 (3-z) dz$$

$$= 1 - \frac{(t-2)}{2} + \frac{3(t-1)}{2} - \frac{(t-1)^2}{4} - 3 + 1 + 9 - \frac{9}{2} - 3(t-1) + \frac{(t-1)^2}{2}$$

$$= \frac{t^2}{4} - \frac{5t}{2} + \frac{25}{4}$$

Para $4 < t < 5$

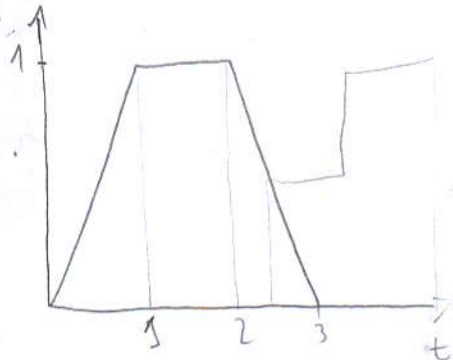

$$Z_0(is) = \int_{t-2}^3 \frac{(3-z)}{2} dz = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} - \frac{3(t-2)}{2} + \frac{(t-2)^2}{4}$$

$$= \frac{t^2}{4} - \frac{5t}{2} + \frac{25}{4}$$

Luego

$$Z_0(is) = \begin{cases} \frac{t^2}{2} & 0 < t < 1 \\ -\frac{t^2}{4} + \frac{3t}{2} - \frac{3}{4} & 1 < t < 2 \\ -\frac{3t^2}{4} + \frac{7t}{2} - \frac{11}{4} & 2 < t < 3 \\ \frac{t^2}{4} - \frac{5t}{2} + \frac{25}{4} & 3 < t < 4 \\ \frac{t^2}{4} - \frac{5t}{2} + \frac{25}{4} & 4 < t < 5 \\ 0 & t > 5 \end{cases}$$

PROBLEMA 5

a) $\dot{S}_1 = 40000 \angle 31,78^\circ$ $\dot{S}_2 = \frac{1}{2} V I^* = \frac{1}{2} |I_2|^2 \cdot Z_c$

$$Z_2 = 1 - j \quad \therefore I_2 = \frac{V_R}{R} = 268,7 \angle 45^\circ$$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{1}{2} (268,7)^2 \cdot (1-5) = 51052,9 \angle -45^\circ$$

$$\Rightarrow \dot{S}_{1,2} = \dot{S}_1 + \dot{S}_2 = 70099,9 - 15028,6 \text{ J/K}$$

$$S_T = 71692,7 \text{ €} - 12,1004^\circ$$

b) De la parte anterior obtenemos el voltaje entre los terminales del consumo equivalente.

$$V_2 = I_2 \cdot Z_2 = (268,7 \angle 45,9^\circ) \cdot (1-j) = 379,999 \angle 0 \approx 380 \angle 0$$

Luego $S_T = \frac{1}{2} V_2 I_T^* \Rightarrow I_T^* = \frac{2 S_T}{V_2} = 377,33 \angle -12,1004$
 $\Rightarrow I_T = 377,33 \angle 12,1004$

La impédance de la ligne de trans. es $Z_L = 0,3 + j0,2$

Luego $V_L = I_r \cdot Z_L = 136,048 \angle 45,7905$

Luego $V_3 = V_1 + V_2 = 484,774 \angle 11,605^\circ$

$$\Rightarrow V_f(t) = 484,774 \cos(2t + 11,605^\circ)$$

 $=$ " " " "+ 0,20254 [rad]

El consumo en la línea es $S_L = \frac{1}{2} V_L \cdot I_r^* = 25667,5433,6901$

$$\Rightarrow S_{AB} = S_L + S_T = 91459,9 \angle -0,495^\circ \rightarrow \text{capacitive}$$