

Pauta Auxiliar 6


Rodrigo Cánovas

1. Problema 1

- a) Se agrega la siguiente ($1M = 2^{20}$):


A_{19}	A_{18}	A_{17}	A_{16}	A_{15}	A_{14}	$A_{13} - A_{00}$	
1	1	1	1	1	*	*	$[1M - 16kb, 1M[$

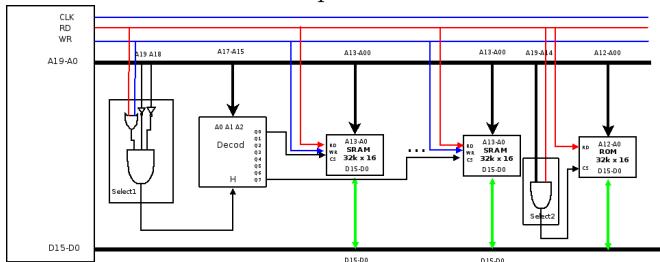Lo nuevo sera un selector que dira cuando deberemos activar la ROM




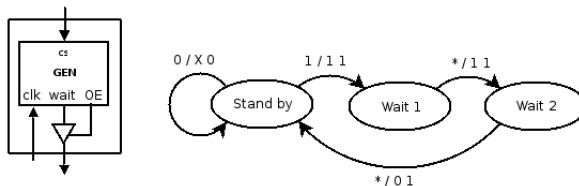- b) Debemos agregar un generador de espera:

Generador de espera
Gen: cs/wait oe(on execution)




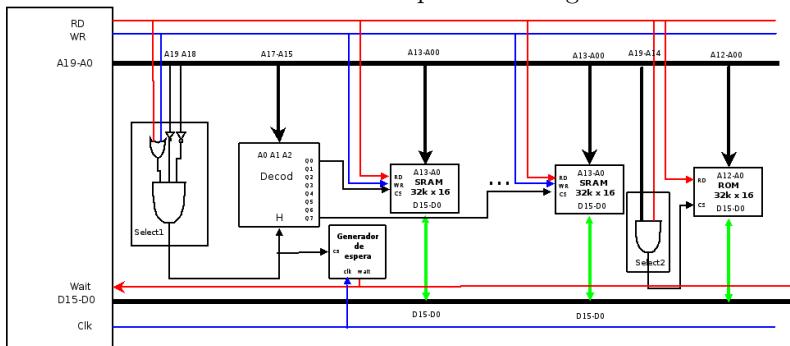Entonces finalmente uniendo todo quedaria lo siguiente:



2. Problema 2

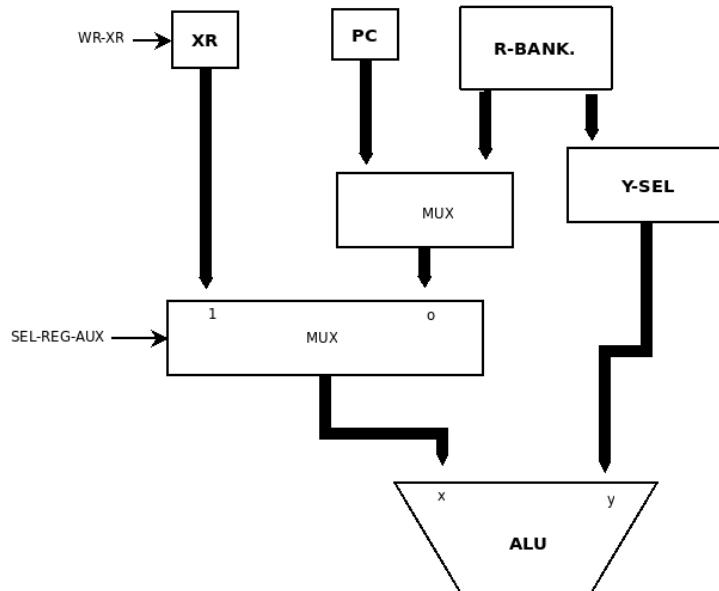- a) La instrucción SWAP no es soportado por M32 por dos razones:
- Esta instrucción toma más de dos ciclos del reloj. (los de M32 no toman más 2)
 - No existe una unidad capaz de almacenar un registro auxiliar sin pisar información relevante del programa.
- b) Crearemos un componente XR que sera un registro auxiliar que funciona igual que PC o AR (lo haremos funcionar como un LATCH) y agregaremos un multiplexor a M32. Además agregaremos las siguientes señales de control:
- wr-xr : controlara si se escribe en XR o no.
 - sel-regaux: servira para que el multiplexor sepa cuando usar la información de XR.



c) Consiste en 4 ciclos:

Execute 1	
$AR \leftarrow reg1 + \{imm reg2\}$ $A31-A2 \leftarrow AR$ goto Execute 2	SEL-REG, OR-Y-SEL $\leftarrow @Inst$, OP-ALU $\leftarrow @ADD$, WR-SR, WR-AR, OP-ABI $\leftarrow @w$, EN-A
Execute 2	
$XR \leftarrow M^w[AR]$ goto Execute 3	RD, WR-XR, SEL-REG-AUX, SEL-D, OP-DBI $\leftarrow @LDW$, EN-A, OP-ABI $\leftarrow @W$
Execute 3	
$M^w[AR] \leftarrow regd$ goto Execute 4	RD-Dest, OP-Y-SEL $\leftarrow @0$, OP-ALU $\leftarrow @OR$, EN-A, OP-ABI $\leftarrow @w$, OP-DBI $\leftarrow @stw$, EN-D, WR
Execute 4	
$regd \leftarrow XR$	OP-Y-SEL $\leftarrow @0$, OP-ALU $\leftarrow @OP$, WR-RD, SEL-REG-AUX