

## Problema Propuesto

Determine la respuesta en alta frecuencia del amplificador de la figura.

