





# Métodos Experimentales Fl2003 Semestre primavera 2009 Clase #6

Nicolás Mujica nmujica@dfi.uchile.cl

# Clase #6

- Circuitos AC: Dependencia en frecuencia
- Concepto de Impedancia
- Filtros AC: pasa bajo, pasa alto, pasa bandas.
  - Función de transferencia  $T(\omega)$  de circuitos RC; escala logarítmica de frecuencias
  - Función de transferencia  $T(\omega)$  de circuito RLC; escala logarítmica de frecuencias
  - Transientes de circuito RLC

# Voltajes AC: concepto de impedancia

Para estudiar la respuesta estacionaria de un circuito frente a un voltaje
 AC de forma sinusiodal, conviene introducir el concepto de impedancia:

$$Z = \frac{V}{I}$$

- Z es un número complejo que cuantifica la relación entre el voltaje y la corriente a través de uno o más elementos en un circuito eléctrico: A mayor |Z| menos corriente pasa para un voltaje V dado.
- Este número complejo es una manera "conveniente" de escribir operadores ya sean diferenciales o simples operadores algebraicos. Ejemplos:

$$V = \hat{V}e^{i\omega t}; I = \hat{I}e^{i\omega t},$$


$$V_C = \frac{Q}{C} \rightarrow i\omega \hat{V}_C = \frac{\hat{I}}{C},$$

$$V_L = L\frac{dI}{dt} \rightarrow \hat{V}_L = i\omega L\hat{I},$$

$$V_R = RI \rightarrow \hat{V}_R = R\hat{I}.$$
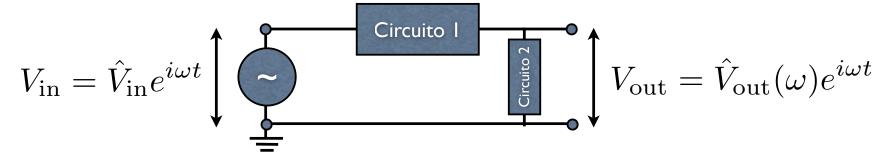
#### Filtros AC


 Consiste en una asociación de elementos con la funcionalidad de filtrar ciertas frecuencias: pasa alto, pasa bajo, pasa banda, notch filter, etc.




• Se define la función de transferencia  $T(\omega)$  como el cuociente de los módulos de voltaje de salida y voltaje de entrada.

$$T(\omega) = \frac{\hat{V}_{\text{out}}(\omega)}{\hat{V}_{\text{in}}} \longrightarrow |T(\omega)| = \frac{|\hat{V}_{\text{out}}(\omega)|}{|\hat{V}_{\text{in}}|}$$




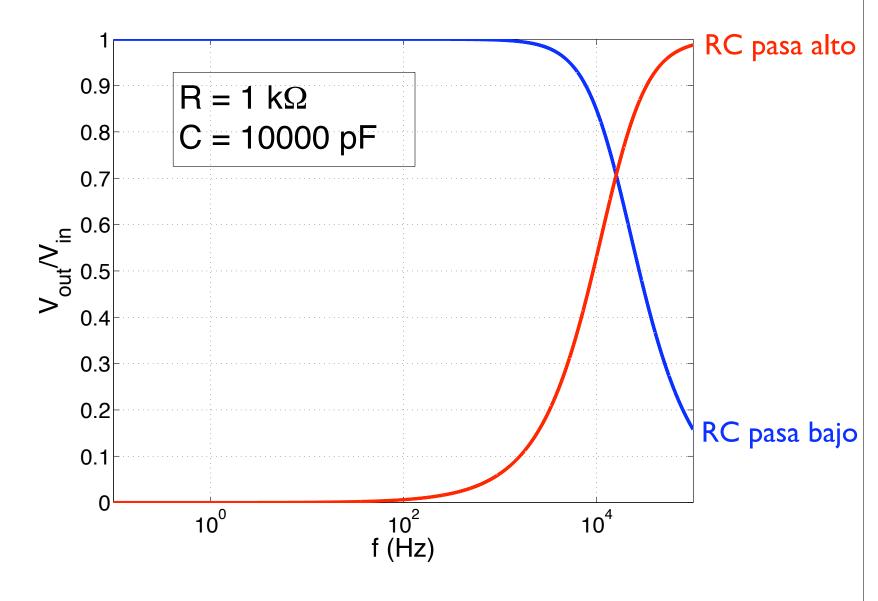

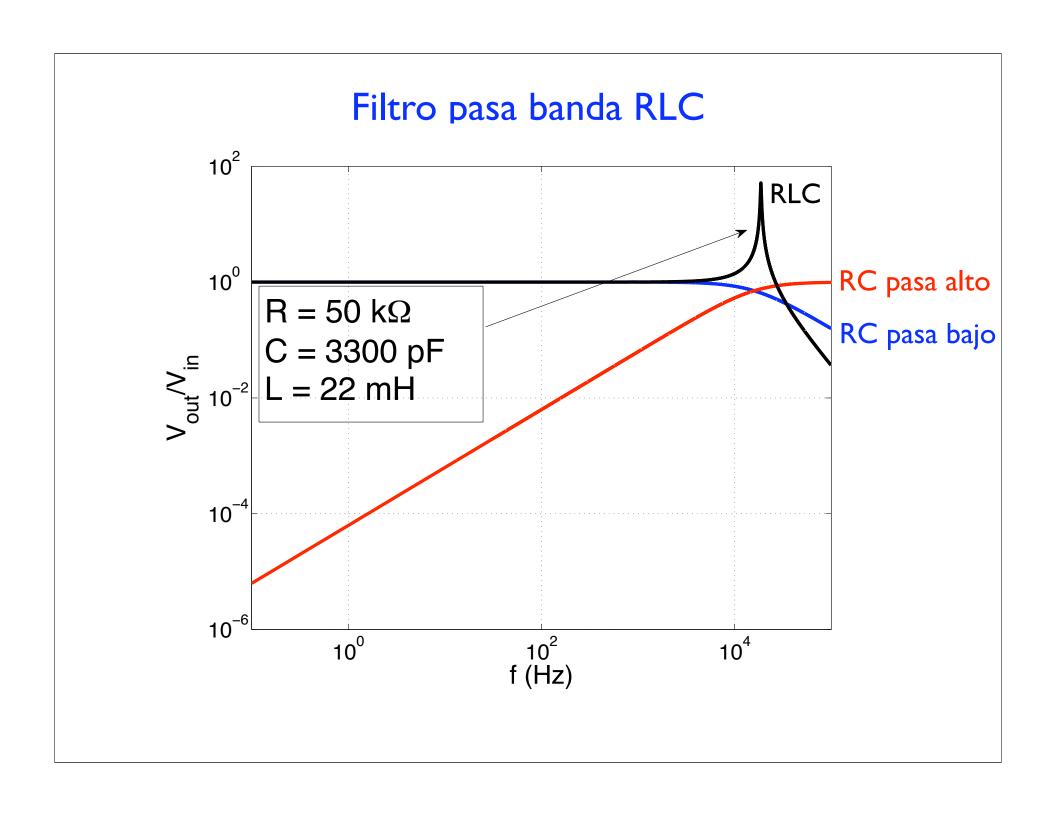



### Laboratorio Guía 4: Filtros RC pasa bajo y pasa alto

#### RC pasa bajo

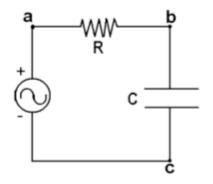


#### RC pasa alto

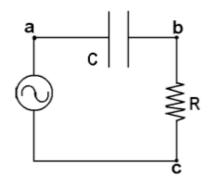

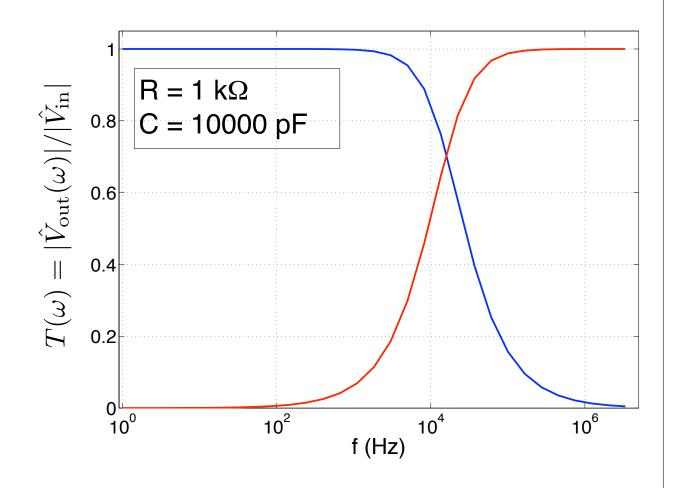



## Laboratorio Guía 4: Filtros RC pasa bajo y pasa alto

#### RC pasa bajo

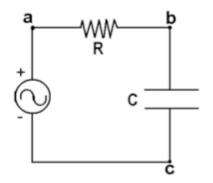

#### RC pasa alto

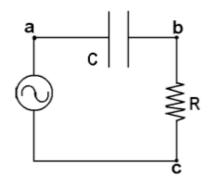


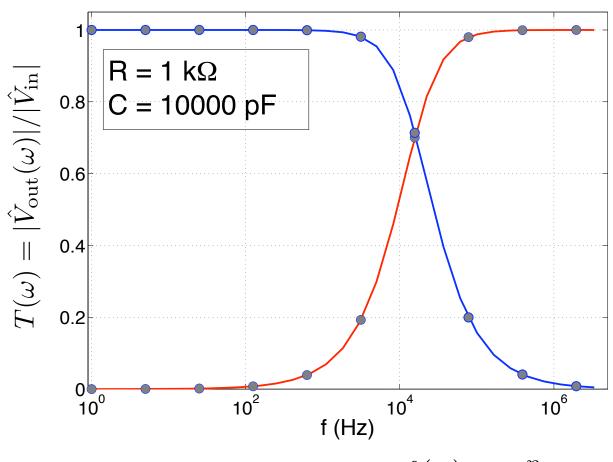


$$n = 0, 1, 2, ..., 9 \rightarrow f(n) = 5^n$$


## Laboratorio Guía 4: Filtros RC pasa bajo y pasa alto

#### RC pasa bajo

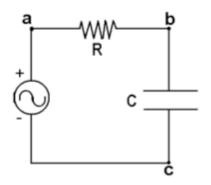


#### RC pasa alto

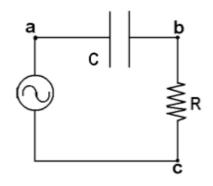

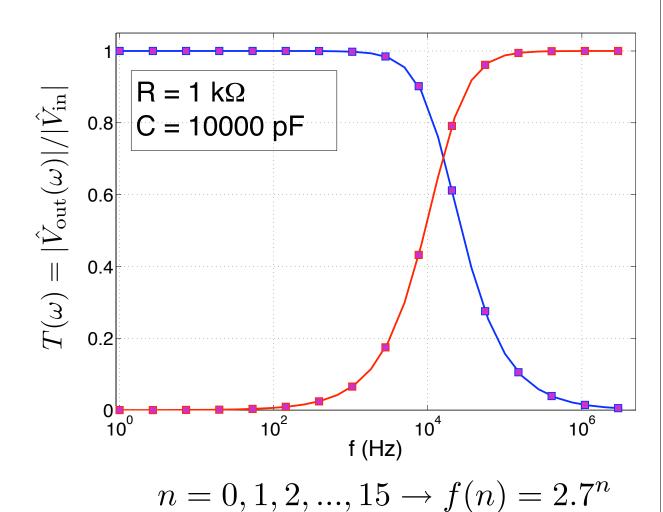

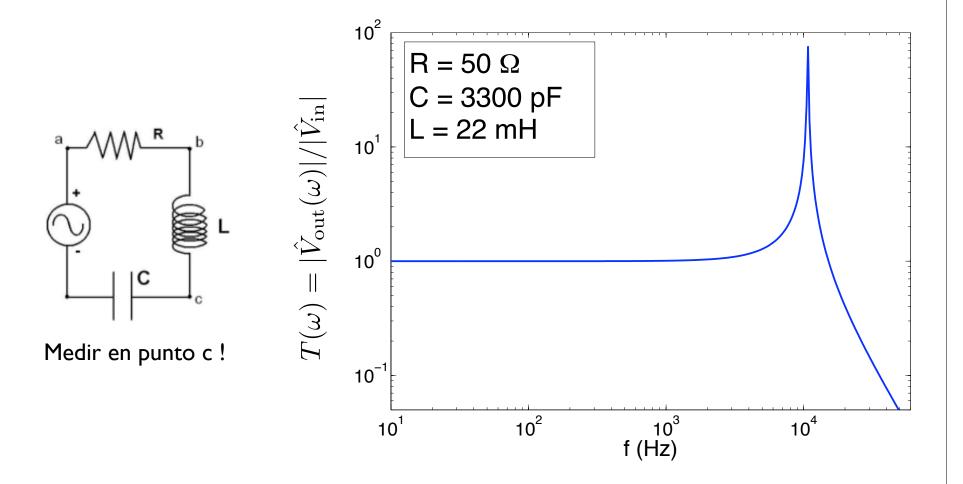
#### Laboratorio Guía 4: Filtro RLC pasa banda



Hacer lo mismo pero más centrado entorno a  $f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 
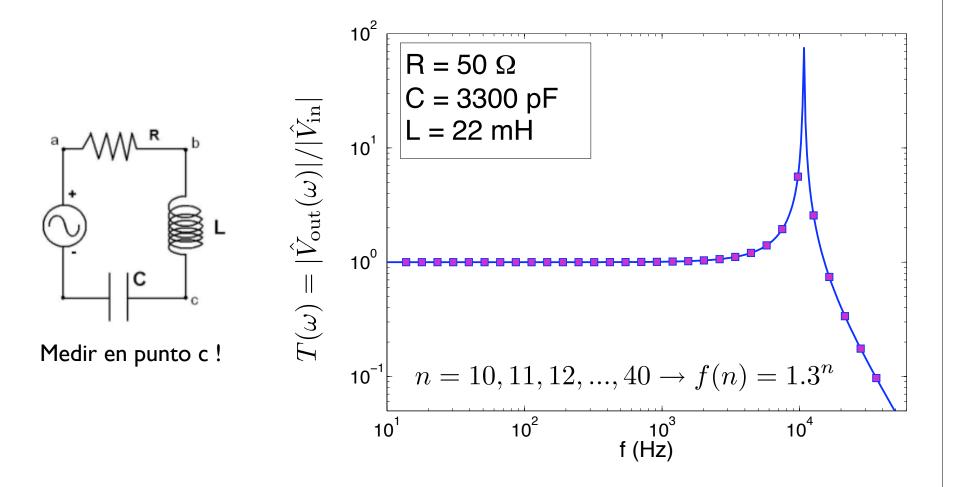
#### Laboratorio Guía 4: Filtro RLC pasa banda



Hacer lo mismo pero más centrado entorno a  $f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$