

EL 3001 Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos  
Prof. Pablo Estevez Sem. Otoño 2011

Actividad de Cátedra #12

Para el circuito OPAMP de la figura, utilizando transformada de Laplace, impedancias y admitancias

- Determine la función de red  $H(s) = \frac{V_o}{V_s}$
- La respuesta al impulso  $h(t)$

