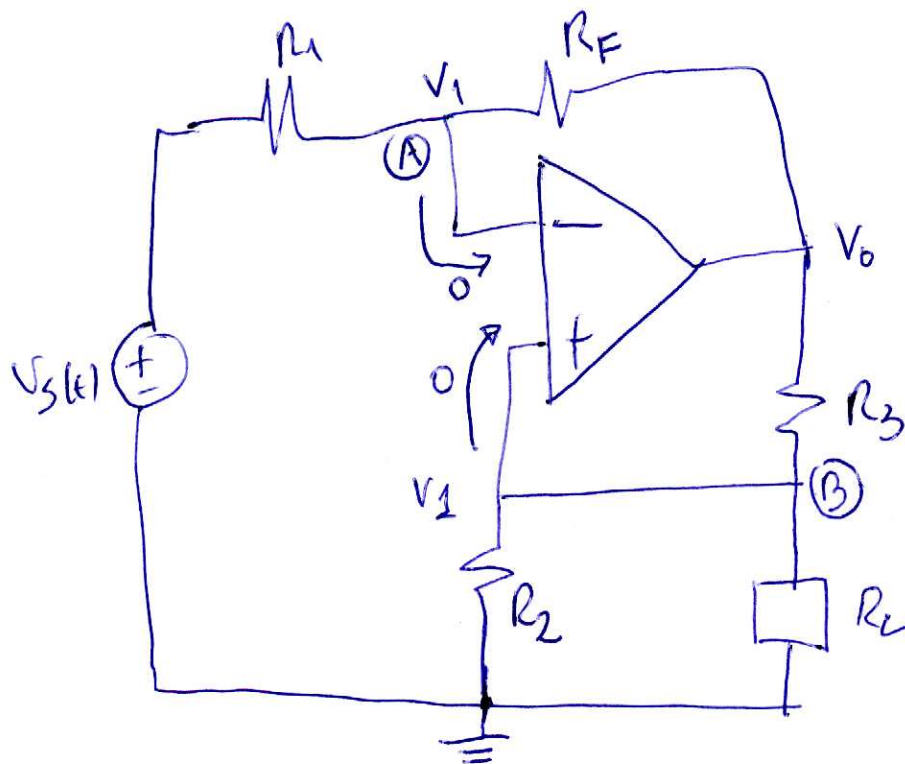


EL 3001 Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos
Prof. Pablo Estévez

Sem. Otoño 2011

Actividad de cátedra #1



Para el circuito OPAmp de la figura

- Identifique y numere los nodos
- Plantee las ecuaciones de Kirchhoff de corriente en los puntos A y B. Expresar las corrientes en resistencias como $i_R = \frac{V_a - V_b}{R}$ donde

