
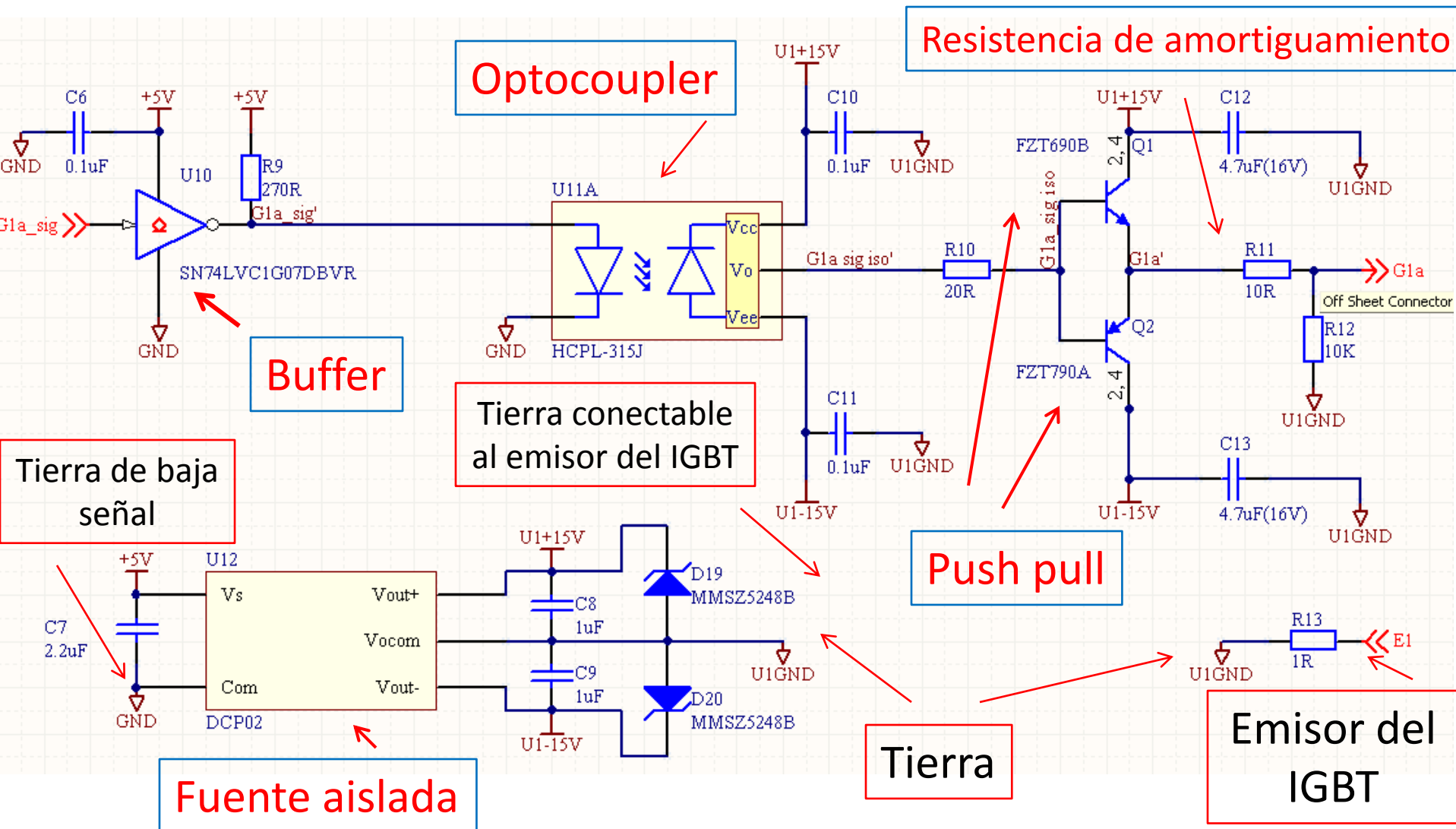


Circuitos de Disparo y Obtención de Inmunidad al Ruido


Circuito de Disparo Típico

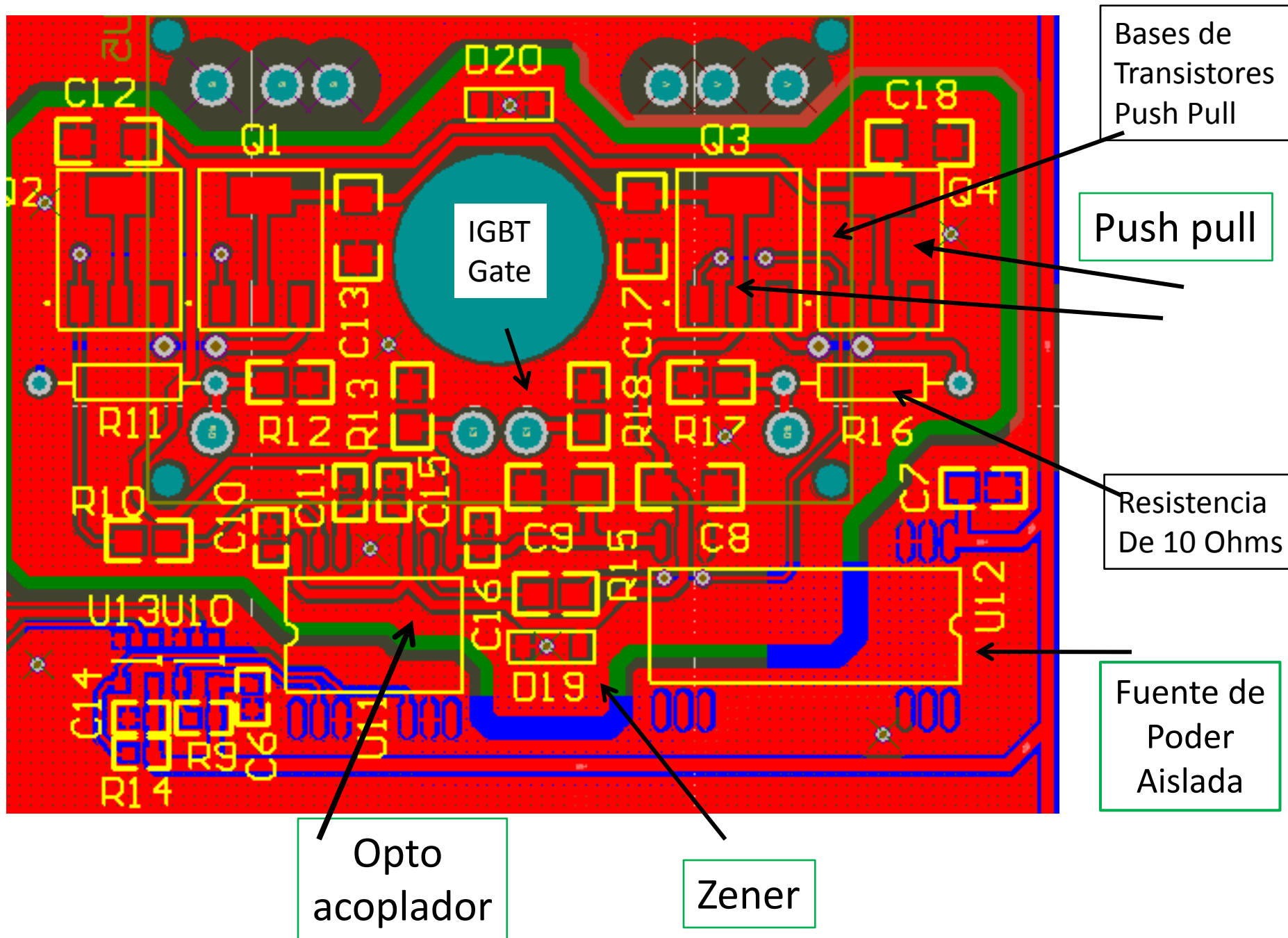




Circuitos para obtener inmunidad al ruido

Espejos de Corriente

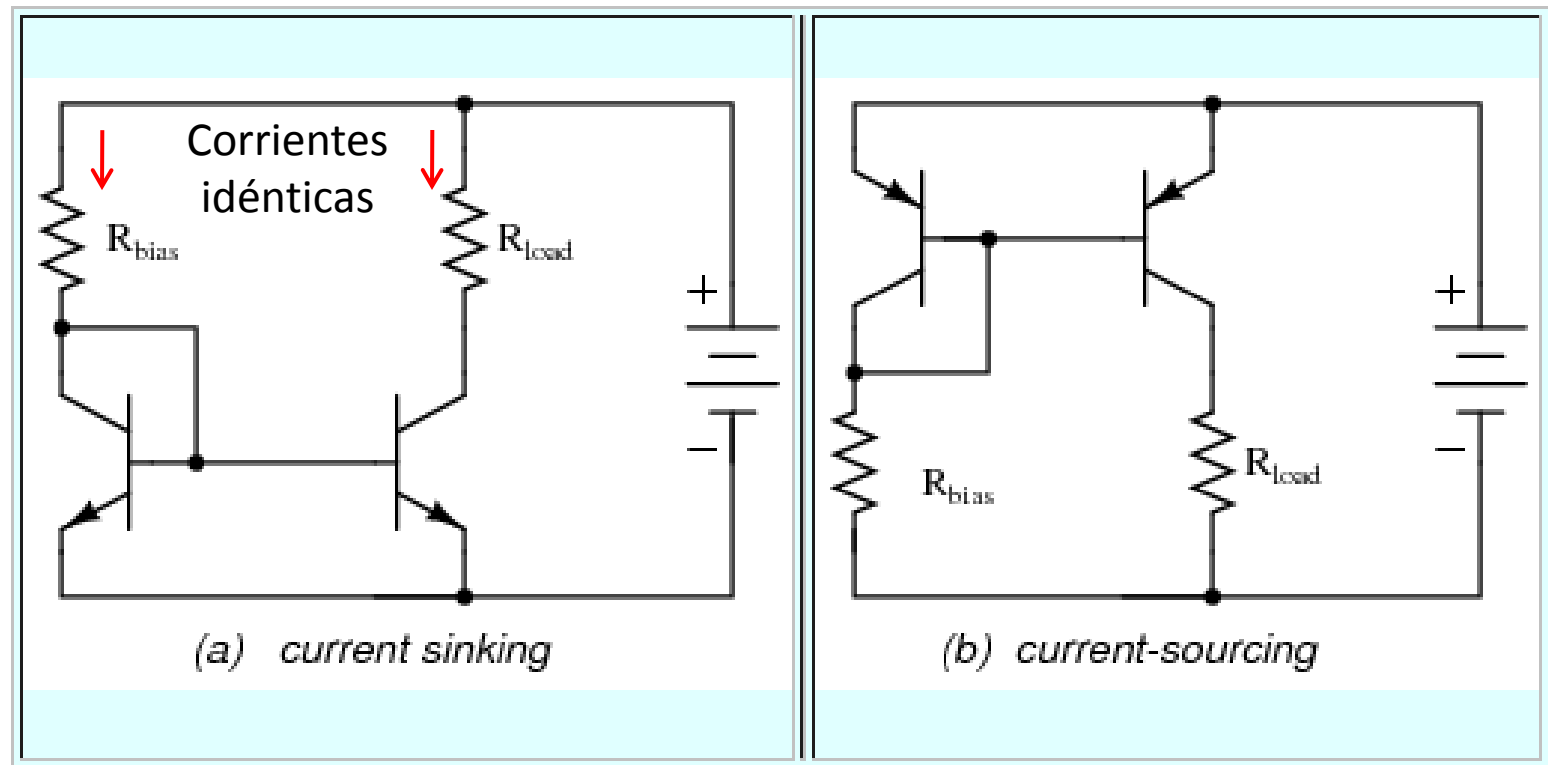


Funcionamiento del espejo de corriente

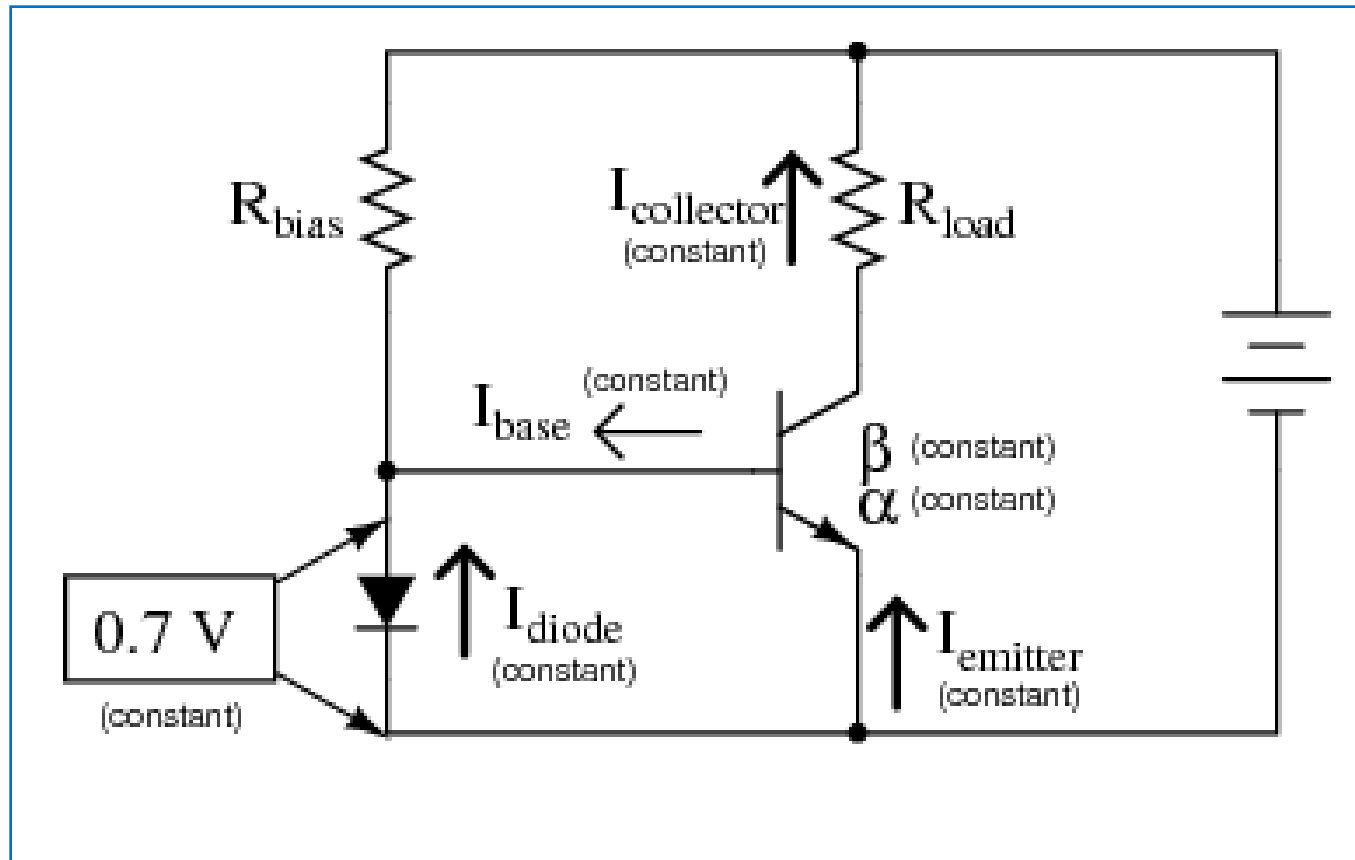

(Sentido Electrónico)

Aplicaciones del espejo de corriente

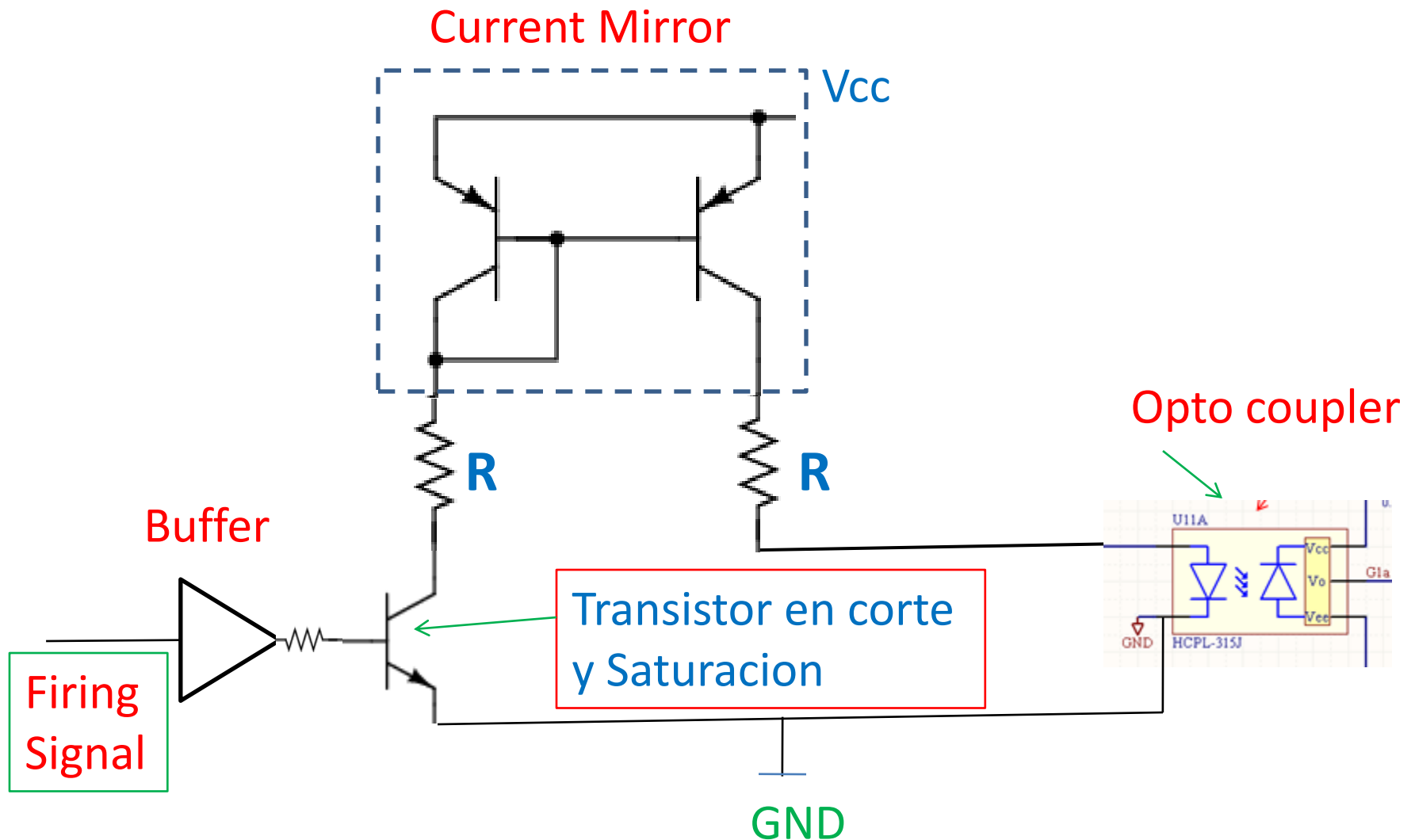

- El principio de operación del espejo de corriente es que una fuente de corriente tiene mayor inmunidad al ruido que una fuente de voltaje.

Otros métodos para obtener Inmunidad al Ruido

- Otras alternativas:
 - Fibra óptica. Excelente inmunidad al ruido pero mayor costo.
 - Circuitos diferenciales.