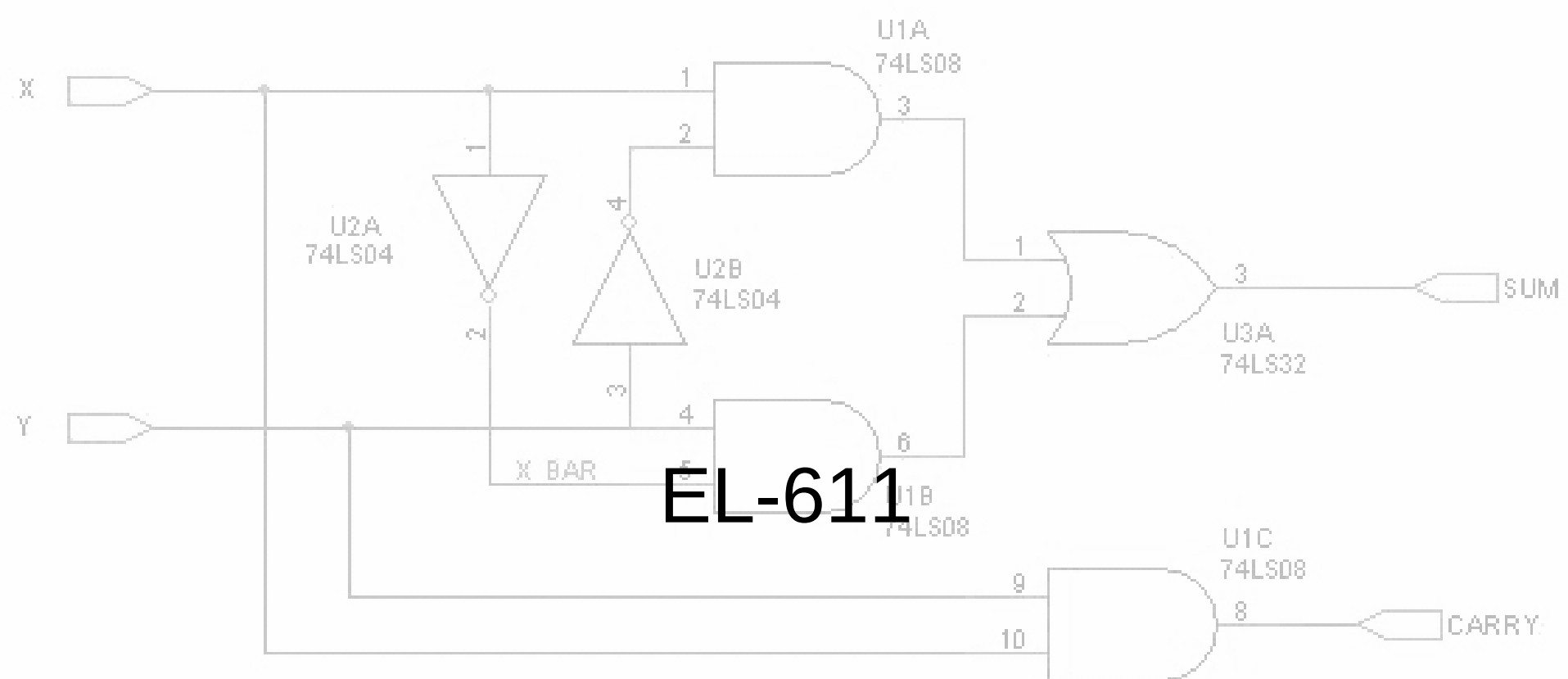





EL-611

ROM y PLA: Arreglos Lógicos Programables



Programmable Logic Arrays

 - Bloques pre-fabricados de muchas compuertas AND/OR
 - en realidad NOR o NAND
 - "personalizado" haciendo/deshaciendo conexiones entre las compuertas
 - diagrama arreglos programables para la expresión suma de productos



Conceptos básicos

➤ Términos productos compartidos entre las salidas

ejemplo:

$$F0 = A + B' C'$$

$$F1 = A C' + A B$$

$$F2 = B' C' + A B$$

$$F3 = B' C + A$$

matriz personalizada

término producto	entrada			salidas			
	A	B	C	F0	F1	F2	F3
AB	1	1	—	0	1	1	0
B'C	—	0	1	0	0	0	1
AC'	1	—	0	0	1	0	0
B'C'	—	0	0	1	0	1	0
A	1	—	—	1	0	0	1

en la entrada:

1 = no complementado en el término

0 = complementado en el término

— = no participa

en la salida:


1 = término conectado a la salida

0 = no conectado a la salida

re-uso de los términos


Antes de programar

 - Todas las conexiones están disponibles antes de la “programación”
 - en la realidad, todas las compuertas AND y OR son NAND's




Después de la programación

 - Conexiones indeseadas son “quemadas”
 - fusible (normalmente conectado, romper los no deseados)
 - anti-fusible (normalmente desconectado, hacer las conexiones deseadas)



Representación alternativa para estructuras de alto “fan-in”

 
- Notación simplificada de tal manera de no dibujar todas las conexiones (“alambrado”)
 - × significa que existe una conexión y líneas perpendiculares son entradas a la compuerta



notación para la implementación

$$F0 = A B + A' B'$$

$$F1 = C D' + C' D$$

 


Ejemplo Programmable Logic Array

➤ Funciones múltiples de A, B, C

- $F1 = A B C$
- $F2 = A + B + C$
- $F3 = A' B' C'$
- $F4 = A' + B' + C'$
- $F5 = A \text{ xor } B \text{ xor } C$
- $F6 = A \text{ xnor } B \text{ xnor } C$


A	B	C	F1	F2	F3	F4	F5	F6
0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1

 

PAL's y PLA's

- Programmable Logic Array (PLA)
 - lo que hemos visto hasta ahora
 - arreglos de AND y OR completamente generales y sin restricciones
- Programmable Array Logic (PAL)
 - topología restringida del arreglo OR
 - innovación de Monolithic Memories
 - planos OR más rápidos y más pequeños

 una columna del arreglo OR
tiene sólo acceso a un subconjunto
de los posibles términos productos



PALs y PLAs: ejemplo de diseño

► conversor código BCD a Gray

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—

funciones minimizadas:

$$W = A + BD + BC$$


$$X = BC'$$

$$Y = B + C$$

$$Z = A'B'C'D + BCD + AD' + B'CD'$$

PALs y PLAs: ejemplo de diseño (cont.)

► Conversor de código: PLA programado

 

función minimizada:

$$W = A + BD + BC$$

$$X = B C'$$

$$Y = B + C$$

$$Z = A'B'C'D + BCD + AD' + B'CD'$$


no es particularmente un buen
candidata para una
implementación con PAL/PLA
ya que no hay términos
para compartir con las salidas

sin embargo, se logra una implementación
más compacta y regular cuando
se compara con compuertas discretas
AND y OR

PALs y PLAs: ejemplo de diseño (cont.)



- Conversor de código:
PAL programado

4 términos productos
por cada OR

 

PALs y PLAs: ejemplo de diseño (cont.)

  - Conversor de código: implementación con NAND
 - no es regular, difícil de entender
 - difícil para hacer cambios



PALs y PLAs: otro ejemplo de diseño

► Comparador de magnitudes

A	B	C	D	EQ	NE	LT	GT
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0


funciones minimizadas:

$$EQ = A'B'C'D' + A'BC'D + ABCD + AB'CD'$$

$$LT = A'C + A'B'D + B'CD$$

$$NE = AC' + A'C + B'D + BD'$$


$$GT = AC' + ABC + BC'D'$$

 

Tarea

- Implementar las siguientes funciones en el PLA siguiente:

 
- $W = AB + A'C' + BC'$
- $X = ABC + AB' + A'B$
- $Y = ABC' + BC + B'C'$



Read-Only Memories (ROM)

➤ Arreglo de dos dimensiones de 1's y 0's

 - entrada (fila) es llamada una "palabra"
- ancho de la fila = ancho de palabra
- índice es llamado una "dirección"
- dirección es una entrada
- palabra seleccionada es la salida



ROMs y lógica combinacional

- Implementación lógica combinacional (forma canónica de dos niveles) usando una ROM

$$F0 = A' B' C + A B' C' + A B' C$$

$$F1 = A' B' C + A' B C' + A B C$$

$$F2 = A' B' C' + A' B' C + A B' C'$$

$$F3 = A' B C + A B' C' + A B C'$$

A	B	C	F0	F1	F2	F3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

tabla de verdad


 


diagrama en bloques

F2 F3

Estructura de una ROM

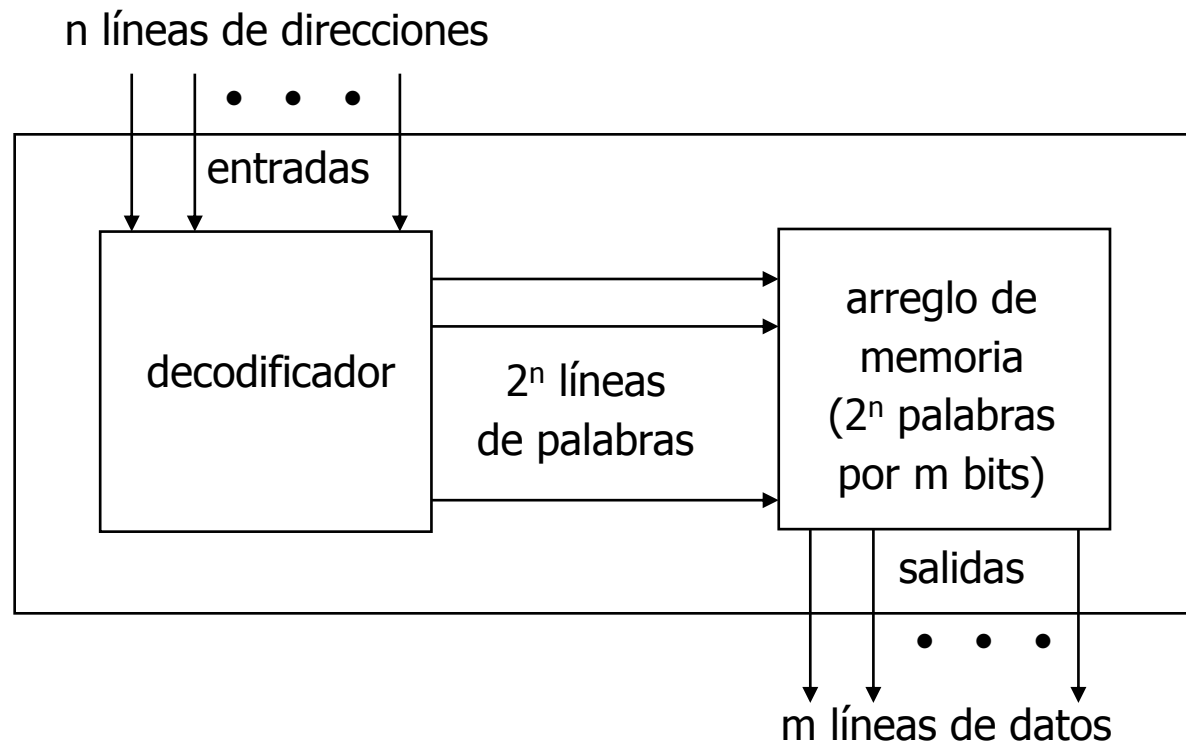- Similar a la estructura de un PLA pero con un arreglo AND completamente decodificado
 - arreglo OR completamente flexible (no como el PAL)





ROM vs. PLA


- ROM se ve ventajoso cuando
 - tiempo de diseño es corto (no necesita minimizar funciones de salida)
 - se necesitan la mayoría de las combinaciones de entrada (ej., conversores de códigos)
 - poco compartir de términos productos entre las funciones de salida
- Problemas con las ROM
 - el tamaño se va al doble por cada entrada adicional
 - no puede aprovechar los “no importa”
- PLA es ventajoso cuando
 - hay disponibles herramientas de minimización para multi-salidas
 - hay relativamente pocas combinaciones únicas de minitérminos
 - muchos minitérminos son compartidos entre las funciones de salidas
- Problemas con los PAL
 - restricciones de “fan-in” en el plano OR


Estructuras lógicas regulares para lógica de dos niveles


- ROM – plano AND completo, plano OR general
 - barato (componente de alto volumen)
 - puede implementar cualquier función de n entradas
 - velocidad media
- PAL – plano AND programable, plano OR fijo
 - costo intermedio
 - puede implementar funciones limitado por el número de términos productos
 - alta velocidad (sólo un plano programable que es mucho más pequeño que el decodificador de la ROM)
- PLA – planos AND y OR programables
 - más caro (más complejo en el diseño, necesita más herramientas sofisticadas)
 - puede implementar cualquier función hasta un límite de términos productos
 - lento (dos planos programables)

 

 

 

 

 



Módulo Combinacional

➤ Parámetros

- tecnología (TTL, MOS, etc.)
- factor de carga L de entrada (“fan-in”)
- factor de carga F de salida (“fan-out”)
- retardo T_p (“delay”): comportamiento dinámico

$$z(t) = F(x(t - T_p))$$

Comportamiento Dinámico

  

Interconexión de Módulos

