
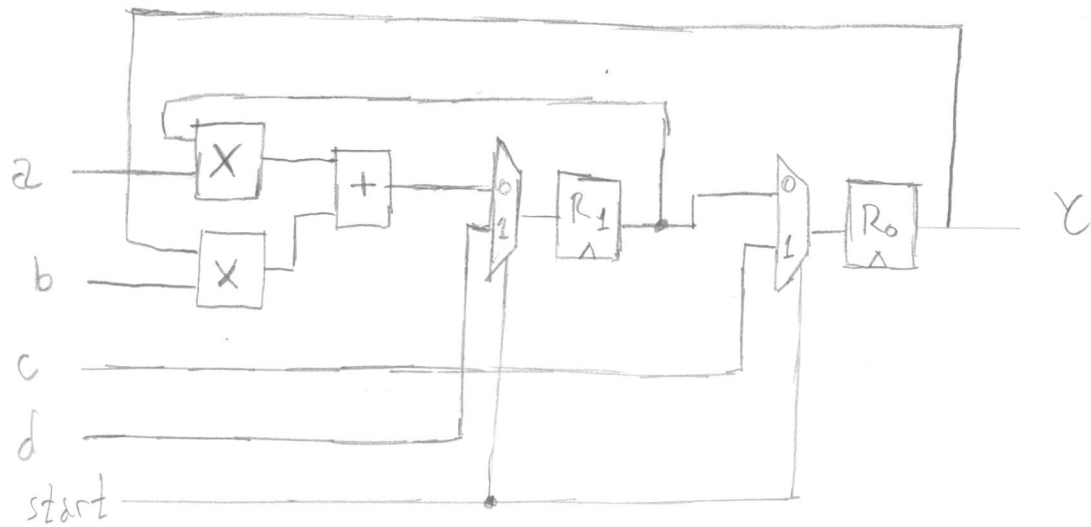


1-. El circuito final tiene la siguiente configuración:


27 de Agosto de 2012
Auxiliar 3

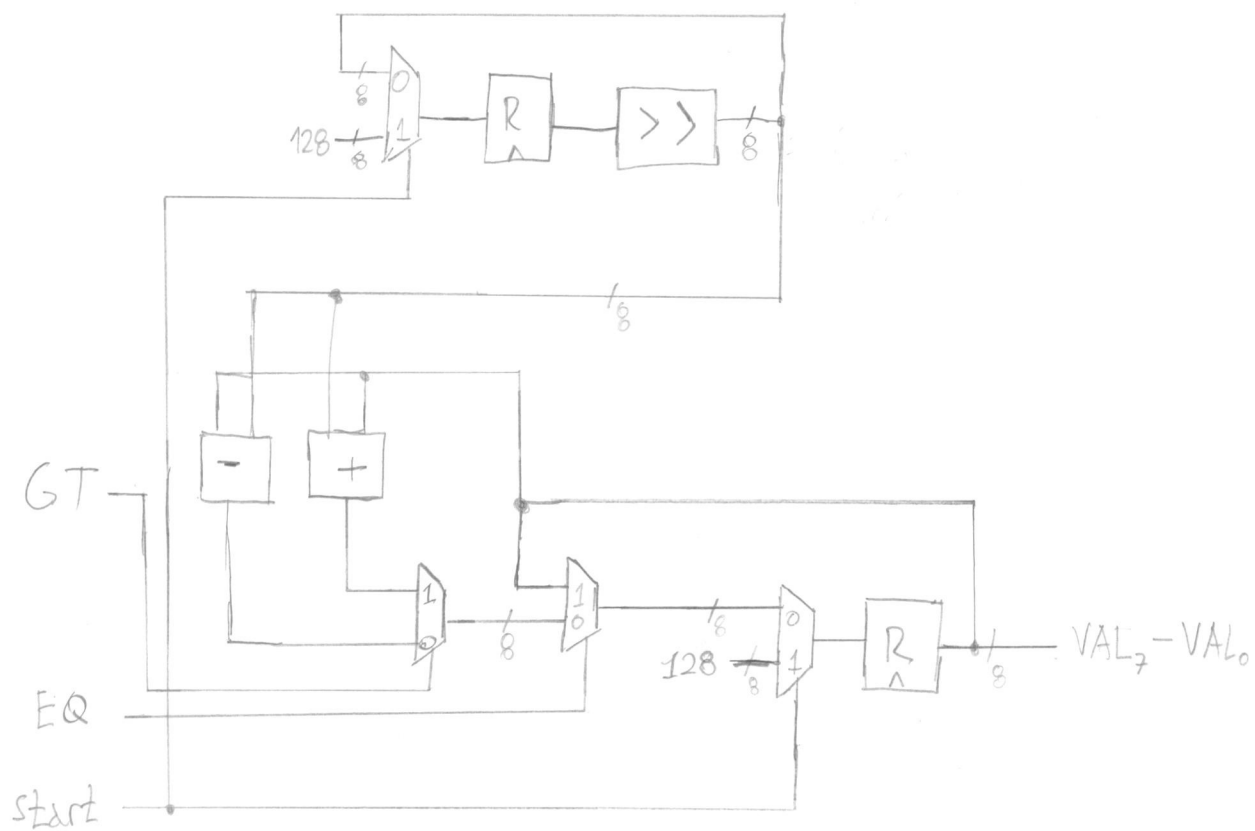


27

27 de Agosto de 2012
Auxiliar 3

3-

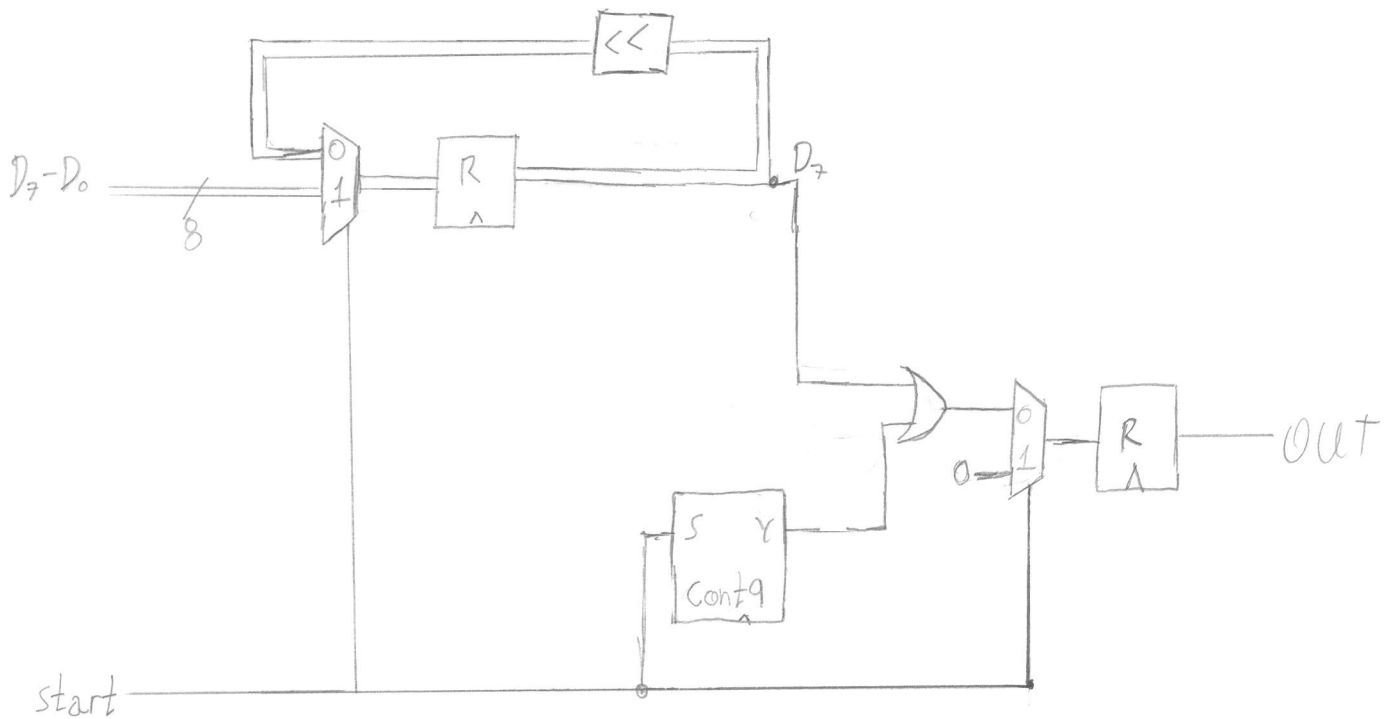27 de Agosto de 2012
Auxiliar 3

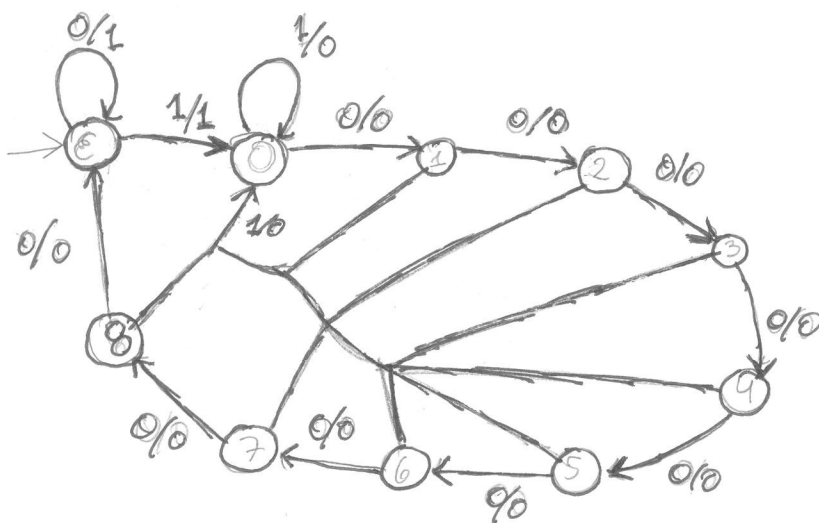El circuito Cont⁹ controla el fin del proceso de conversión. Pone en 1 su salida 9 ciclos de reloj después de que se activó start. Su diagrama de estados es el siguiente:



Una forma modular de hacer esto mismo sería con un registro, un sumador y un comparador

Notación: s/y

