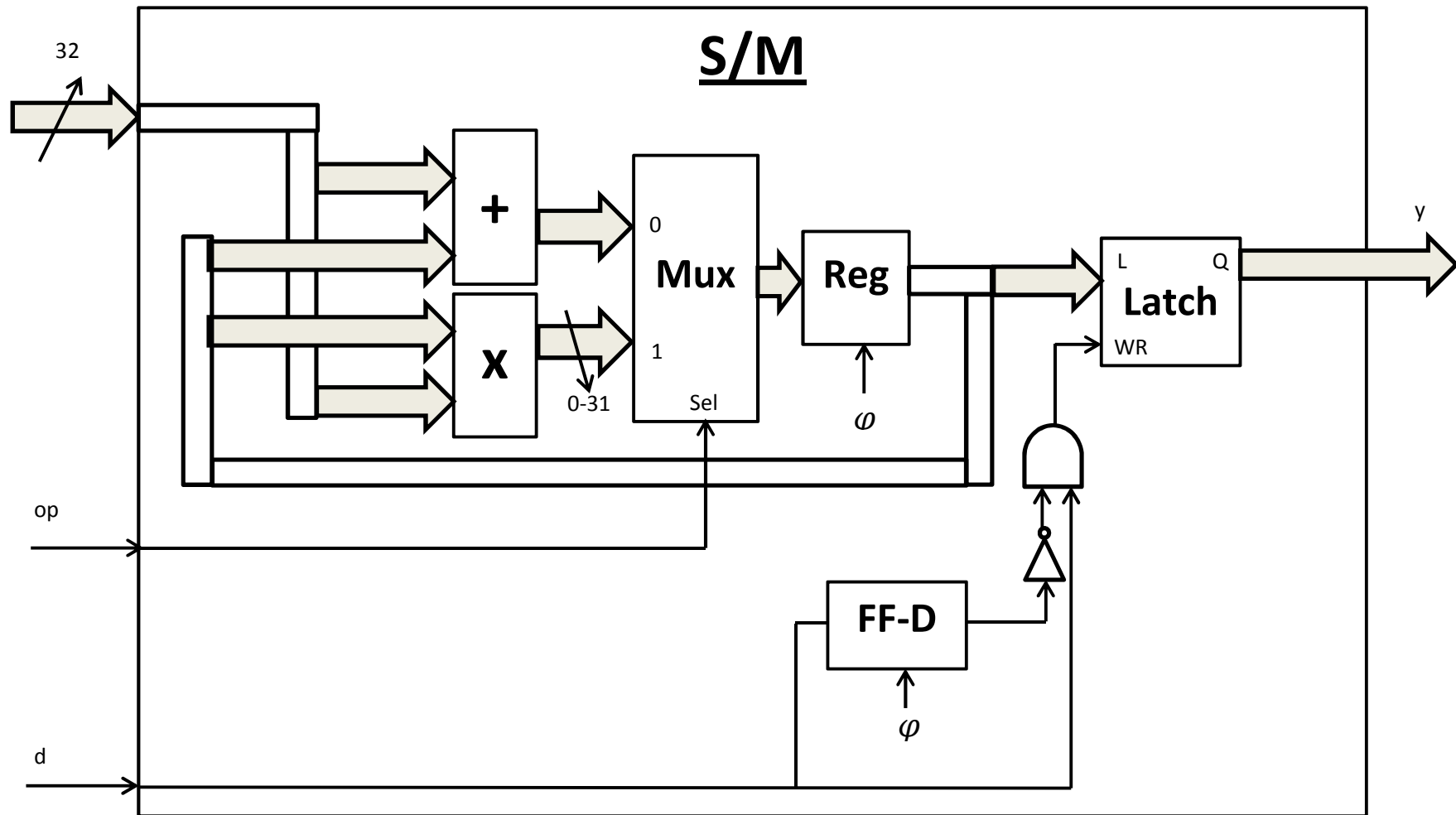


Pauta P3 Control 1



Nota: Todas las flechas gruesas son de 32 bits. Existen multiples soluciones, sobre todo para el circuito de salida.

Puntos:

0,5 por circuito de salida

0,5 por mux.

0,5 por registro de z.

0,5 por bits de línea correctos.

0,5 por sumador y multiplicador