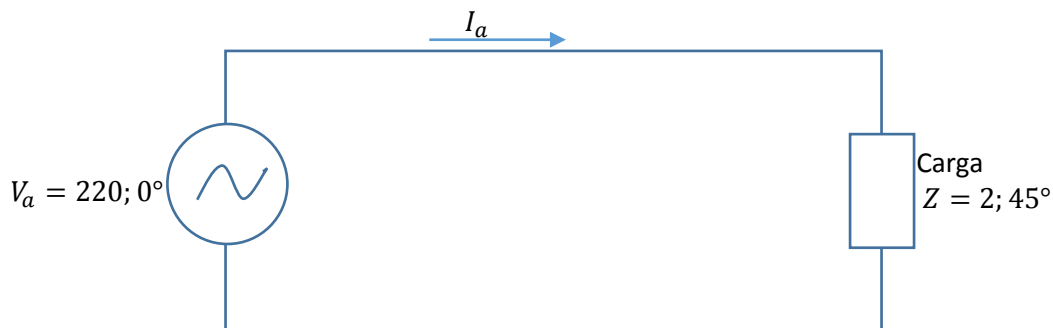


## Solución P3 Control EL3003 19 Agosto 2014

a)

Tenemos que  $V_{ab} = 220\sqrt{3}; 30^\circ$ , de lo que se obtiene inmediatamente que, en el equivalente se tendrá que  $V_a = 220; 0^\circ$ .



Luego encontramos las corrientes:

$$I_a = \frac{V_a}{Z} = \frac{220; 0^\circ}{2; 45^\circ} = 110; -45^\circ$$

$$I_b = 110; (-45 - 120)^\circ = 110; -165^\circ$$

$$I_c = 110; (-45 - 240)^\circ = 110; -285^\circ = 110; 75^\circ$$

Ahora la potencia instantánea:

$$p(t) = V_a I_a + V_b I_b + V_c I_c$$

Sin embargo no es necesario hacer todo el cálculo, ya que en un sistema equilibrado, sólo encontraremos el término  $\lambda$  de la ecuación  $p(t) = \lambda + \kappa \cos(\omega t + \varphi)$ .

La potencia instantánea en un sistema trifásico equilibrado es igual a tres veces la potencia media de una de sus fases:

$$p(t) = 3V_a I_a \cos(45^\circ) = 3 \times 220 \times 110 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 36300\sqrt{2} [W]$$


Si se desea hacer el cálculo se tiene:

$$\begin{aligned}
 p(t) &= 220\sqrt{2}\cos(\omega t) 110\sqrt{2}\cos(\omega t - 45) + 220\sqrt{2}\cos(\omega t - 120) 110\sqrt{2}\cos(\omega t - 165) + 220\sqrt{2}\cos(\omega t - 240) 110\sqrt{2}\cos(\omega t + 75) \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \{ \cos(2\omega t - 45) + \cos(45) + \cos(2\omega t + 75) + \cos(45) + \cos(2\omega t - 165) + \cos(45) \} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ \cos(2\omega t - 45) + \cos(2\omega t + 75) + \cos(2\omega t - 165) + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ \cos(2\omega t - 45) + \cos(2\omega t + 75) - \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{6})\sin(2\omega t)}{4} - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})\cos(2\omega t)}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ \cos(2\omega t - 45) - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})\sin(2\omega t)}{4} - \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{6})\cos(2\omega t)}{4} - \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{6})\sin(2\omega t)}{4} - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})\cos(2\omega t)}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ \cos(2\omega t - 45) - \frac{\sqrt{2}}{2} (\sin(2\omega t) + \cos(2\omega t)) + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ \frac{\sqrt{2}(\sin(2\omega t) + \cos(2\omega t))}{2} - \frac{\sqrt{2}(\sin(2\omega t) + \cos(2\omega t))}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \\
 p(t) &= 2 \cdot 110^2 \left\{ 0 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} = \lambda = 36300\sqrt{2}[W]
 \end{aligned}$$

Es decir, sólo hay potencia activa y no aplica el término de potencia reactiva.

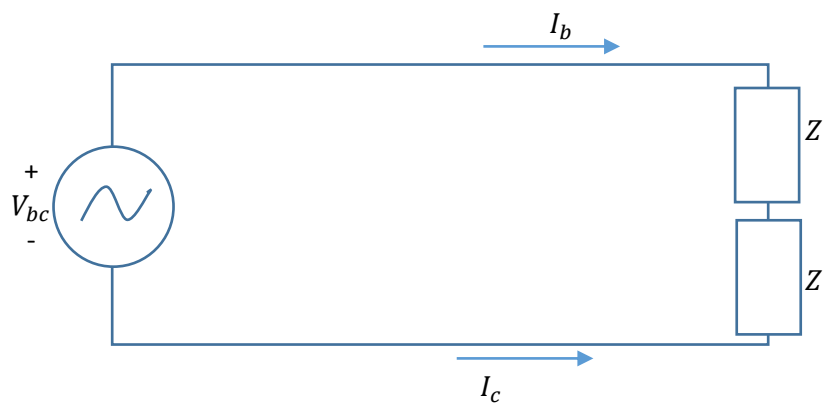**b)**

Si se abre el interruptor, nos queda el siguiente circuito:



Luego, automáticamente  $I_a = 0$ .

$$\text{Además, } I_b = \frac{V_{bc}}{2Z} = \frac{\sqrt{3} \cdot 220; -90^\circ}{4; 45^\circ} = 55\sqrt{3}; -135^\circ$$

$$\text{Y por último, } I_c = -I_b = -55\sqrt{3}; -135^\circ = 55\sqrt{3}; 45^\circ$$

c)

Esta vez la potencia activa está dada por:

$$\begin{aligned}p(t) &= V_{bc} I_b \\p(t) &= \sqrt{2} 220 \sqrt{3} \cos(\omega t - 90) \sqrt{2} 55 \sqrt{3} \cos(\omega t - 135) \\p(t) &= 6 \cdot 55 \cdot 220 \{\cos(\omega t - 90) \cos(\omega t - 135)\} \\p(t) &= 6 \cdot 55 \cdot 110 \{\cos(2\omega t + 135) + \cos(45)\} \\p(t) &= 6 \cdot 55 \cdot 110 \left\{ \cos(2\omega t + 135) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \\p(t) &= 18150\sqrt{2} + 36300 \cdot \cos(2\omega t + 135)\end{aligned}$$

Luego identificamos  $p(t) = \lambda + \kappa \cos(\omega t + \varphi)$ , teniendo:

$$\begin{aligned}\lambda &= 18150\sqrt{2} \\ \kappa &= 36300 \\ \omega_{p(t)} &= 2\omega_{red} \\ \varphi &= 135^\circ\end{aligned}$$

La curva es una senoide desplazada en el eje y por la potencia activa  $\lambda$ , y de una amplitud de su potencia activa  $\kappa$  y desplazada en el eje x por su fase  $\varphi$ . La frecuencia de la curva resulta ser dos veces la frecuencia de la red del sistema trifásico.