

Pauta Auxiliar 9

Profesor: Pablo Guerrero.

Auxiliar: Ian Yon

Jueves 6 de agosto de 2015



Departamento de Ciencias de la Computación
UNIVERSIDAD DE CHILE

Problema 1

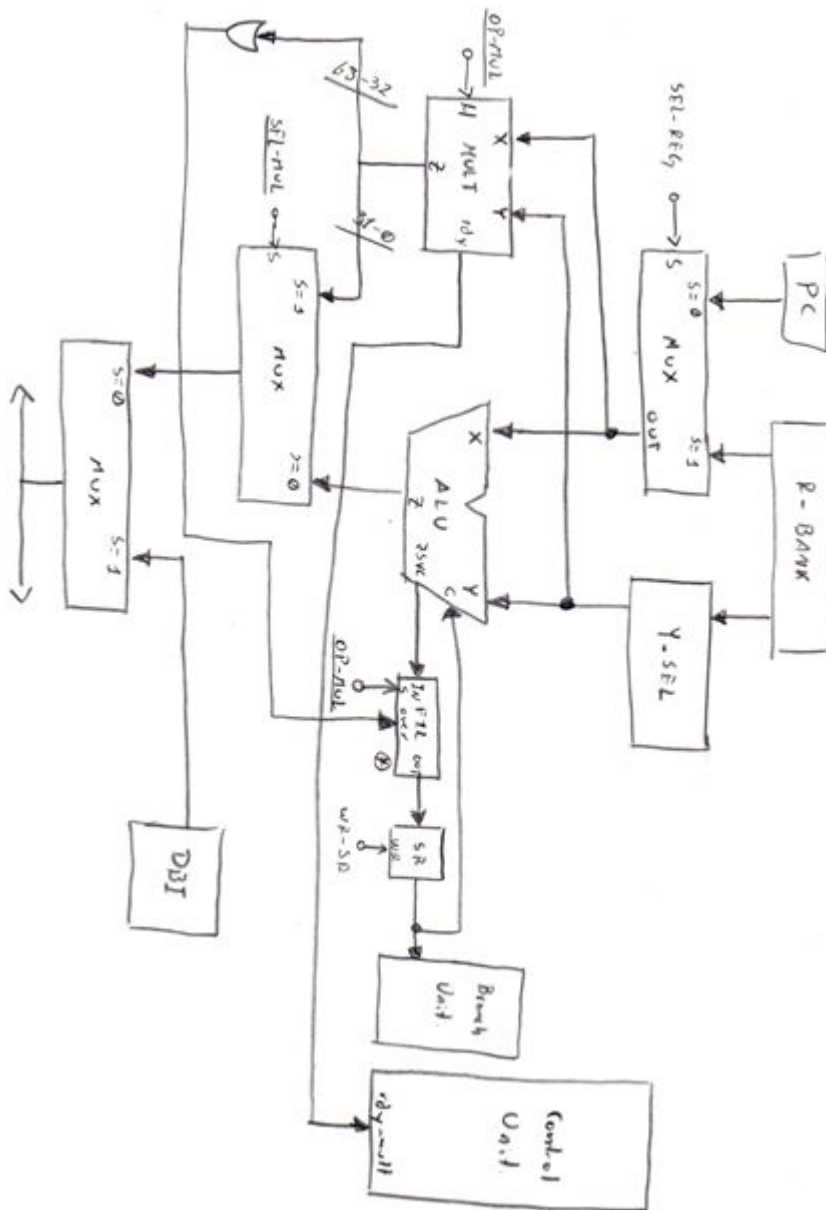


Ilustración 1: Modificación a M32

Circuito FIL

7	S	V	C
---	---	---	---

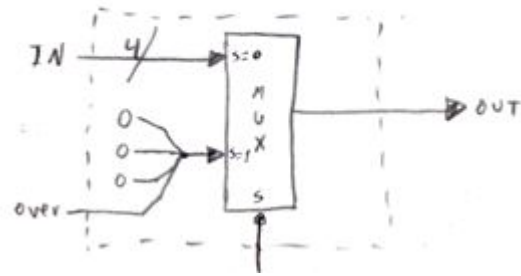


Ilustración 2: Detalle circuito FIL