





#### Métodos Experimentales Fl2003 Semestre Primavera 2009 Clase #8

Nicolás Mujica nmujica@dfi.uchile.cl

#### **Plan**


- Solución de Ejercicio 2
- Transductores (sensores, parlantes, etc...)
  - ejemplo 1: Medida capacitiva de la altura de un liquido


## **Transductores**

- Se llama transductor en general a un dispositivo que convierte una cantidad física en una señal eléctrica o viceversa.
- Ejemplos son sensores de fuerza, presión, aceleración, temperatura, velocidad, etc...
- Ejemplos inversos son: un parlante, un vibrador electromecánico y un emisor ultrasónico (frecuencia sobre ~16 kHz)
- Cada tipo de transductor funciona en base a un principio físico relacionado a la cantidad física que se quiere medir o producir
- Cada transductor tiene sus ventajas y limitaciones


# Ejemplo I: medida de impedancia capacitiva para determinar la altura de un líquido

#### Flujo de Taylor-Couette

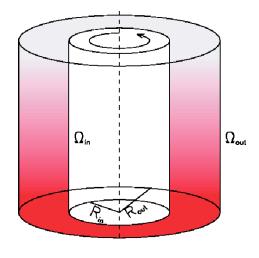


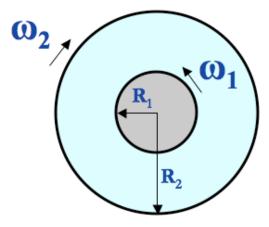


#### Ruta hacia Turbulencia

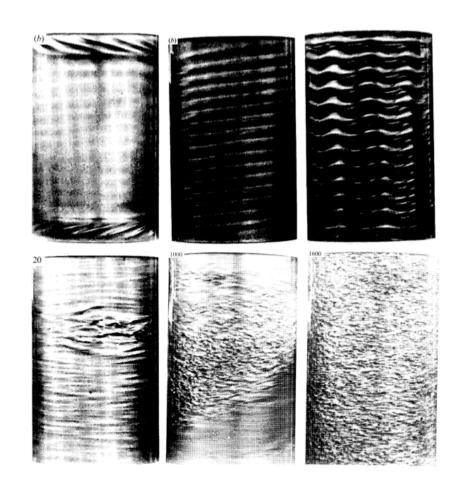

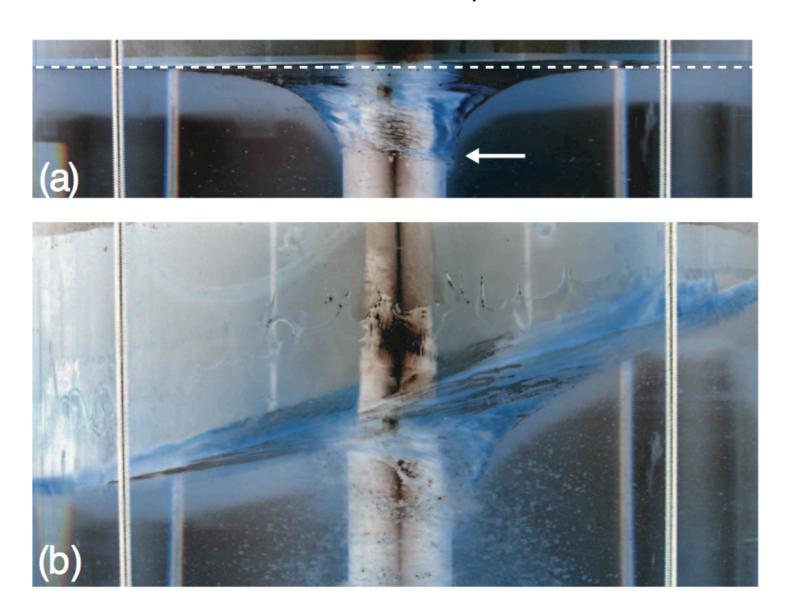Si se deja una superficie libre y se hace rotar suficientemente rápido...



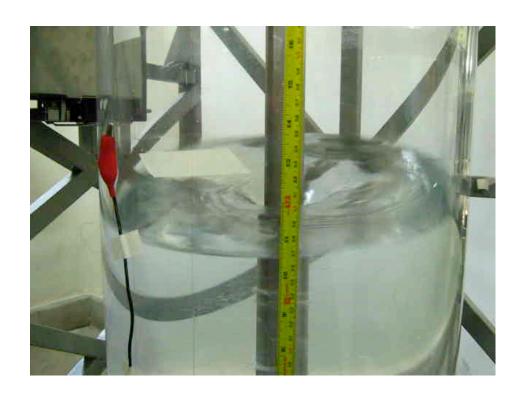
## Si se deja una superficie libre y se hace rotar suficientemente rápido...



#### Cómo se puede medir la altura de agua?

→ Medida de impedancia capacitiva de un hilo de cobre recubierto con un aislante

Por simetría: 
$$\vec{D} = D(r)\hat{r}$$

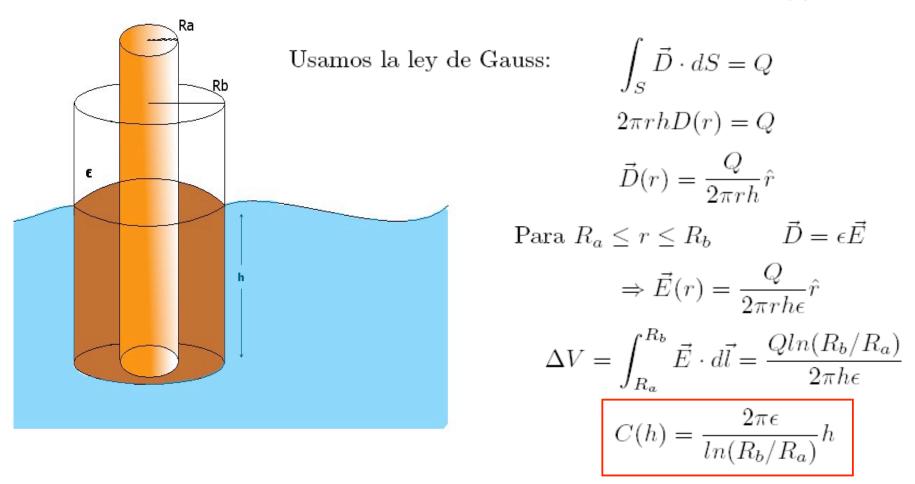

#### Dielectric Constants at 20°C

Material	Dielectric Constant
Vacuum	1
Glass	5-10
Mica	3-6
Mylar	3.1
Neoprene	6.70
Plexiglas	3.40
Polyethylene	2.25
Polyvinyl chloride	3.18
Teflon	2.1
Germanium	16
Strontiun titanate	310
Titanium dioxide (rutile)	173 perp 86 para
Water	80.4
Glycerin	42.5
Liquid ammonia(- 78°C	25
Benzene	2.284
Air(1 atm)	1.00059
Air(100 atm)	1.0548

The dielectric constant is the relative <u>permittivity</u> of a <u>dielectric</u> material. It is an important parameter in characterizing <u>capacitors</u>.


Index
Tables
Reference
Sears,
Zemansky, Young

Table 27-1

#### En vacío

 $\epsilon_o \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 

#### Circuito simplificado

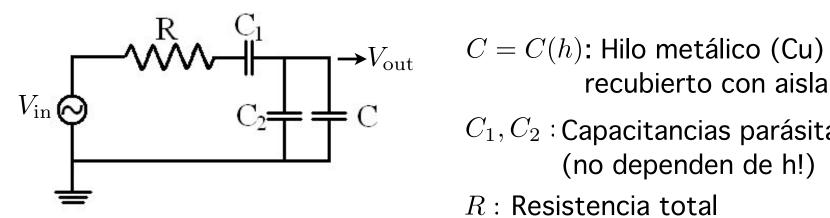

recubierto con aislante

 $C_1, C_2$ : Capacitancias parásitas (no dependen de h!)

R: Resistencia total

Formalismo de impedancia:  $V_{\rm in} = Z_{\rm eq} I$   $(V_{\rm in} = V_o e^{i\omega t})$ 

Condensadores en paralelo:  $Z = \frac{1}{i\omega(C_2 + C(h))}$ 


Impedancia total equivalente:  $Z_{\rm eq} = R + \frac{1}{i\omega C_1} + \frac{1}{i\omega(C_2 + C(h))}$ 

El voltaje de salida, i.e. a través de C(h):

$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\left| iR\omega(C_2 + C(h)) + \frac{C_2 + C(h)}{C_1} + 1 \right|} = \frac{1}{\sqrt{\alpha + \beta \cdot h + \gamma \cdot h^2}}$$


#### Curva de calibración

Calibración: Se llena un estanque con agua, se mide la altura h y el cuociente  $|V_{out}/V_{in}|$ 

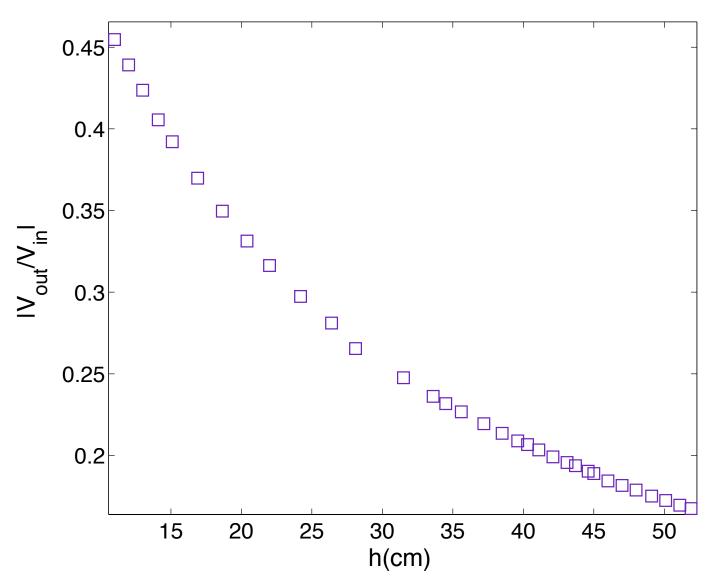

#### Curva de calibración

Calibración: Se llena un estanque con agua, se mide la altura h y el cuociente  $|V_{out}/V_{in}|$ 

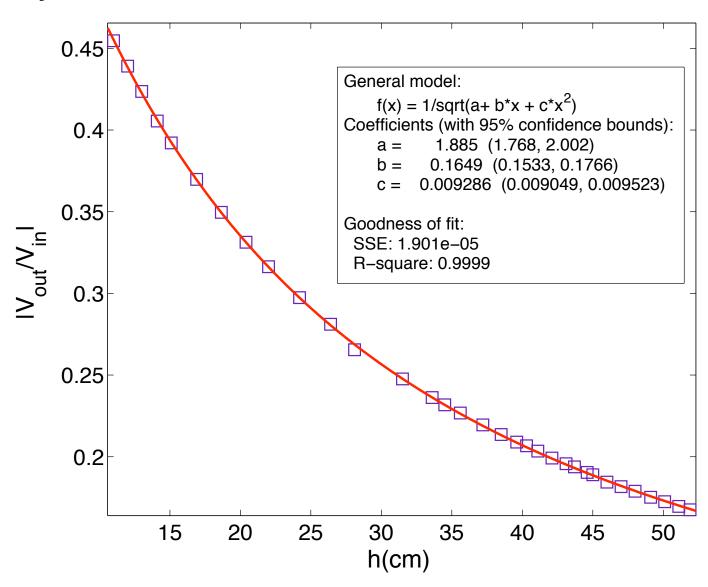

#### Confirmación

Cómo depende  $|V_{out}/V_{in}|$  de la frecuencia  $\omega$  para h fijo?

$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\left| iR\omega(C_2 + C(h)) + \frac{C_2 + C(h)}{C_1} + 1 \right|}$$

#### Confirmación

Cómo depende  $|V_{out}/V_{in}|$  de la frecuencia  $\omega$  para h fijo?

$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\left| iR\omega(C_2 + C(h)) + \frac{C_2 + C(h)}{C_1} + 1 \right|}$$

$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{a + b\omega^2}}$$

#### Confirmación

Cómo depende  $|V_{out}/V_{in}|$  de la frecuencia  $\omega$  para h fijo?


$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\left| iR\omega(C_2 + C(h)) + \frac{C_2 + C(h)}{C_1} + 1 \right|}$$

$$\left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{a + b\omega^2}}$$

Funciona?

Si!

### Medida de h(t)

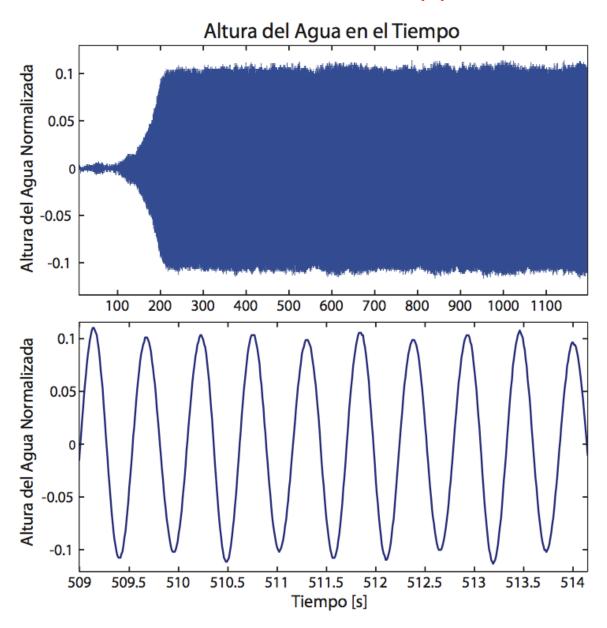

## Medida de h(t)

